

东北大学秦皇岛分校
计算机与通信工程学院

计算机组成原理课程设计

学院	计算机通信工程学院
专业名称	计算机科学与技术
班级	1701 班
班级序号	24 号
学号	20178859
学生姓名	朱子权
指导教师	张冬丽
设计时间	2019. 12. 16~2019. 12. 27

课程设计任务书

专业班级：计科 1701 学号：20178859 学生姓名：

设计题目：MIPS32 五级流水及中断控制器设计。

一、设计实验条件

计算机组成原理实验室

二、设计任务及要求

1. 设计并实现指令 SUBU rd, rs, rt;
2. 32 位 ALU;
3. RS 触发器;

三、设计报告的内容

1. 前言


MIPS 架构 20 多年前由斯坦福大学开发，是一种简洁、优化、具有高度扩展性的 RISC 架构。它的基本特点是：包含大量的寄存器、指令数和字符、可视的管道延时隙，这些特性使 MIPS 架构能够提供最高的每平方毫米性能和当今 SoC 设计中最低的能耗。

我们知道，RISC 的一大特点是：大量使用寄存器。这是因为寄存器的存取可以在一个时钟周期内完成，同时使用寄存器也大大简化了寻址方式。与其相应的，MIPS32 的指令中除加载（LDA）和存储（STO）指令外，都是使用寄存器或立即数作为操作数的。MIPS32 中的寄存器分为两类：通用寄存器（General Purpose Register, GPR）、特殊寄存器。

MIPS32 架构定义了 32 个通用寄存器，使用 \$0、\$1...\$31 表示，都是 32 位。其中 \$0 般用做常量 0。

2. 系统设计

2.1 五级流水 CPU 设计

 

汇编格式：SUBU rd, rs, rt

功能描述：将寄存器 rs 的值与寄存器 rt 的值相减，结果写入 rd 寄存器中。

操作定义：GPR[rd] ← GPR[rs] - GPR[rt]

例 外：无

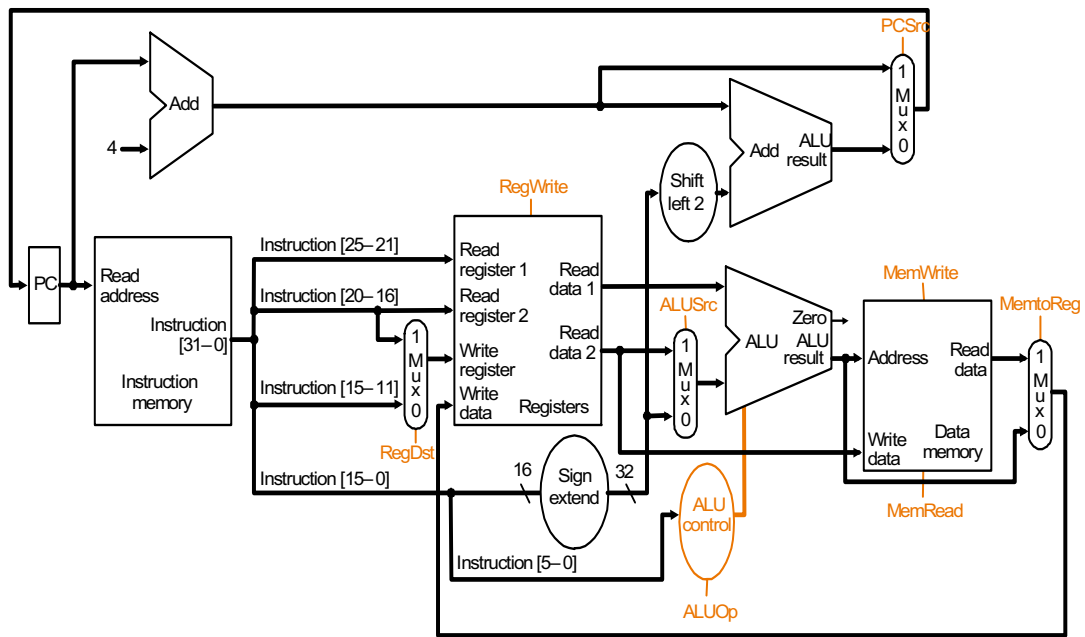


图 2 数据流图

2.1.3 五级流水系统结构图

可以看到，下面一共分为 5 个阶段，各个阶段完成的主要工作如下。

- 取指：取出指令存储器中的指令，PC 值递增，准备取下一条指令。
- 译码：对指令进行译码，依据译码结果，从 32 个通用寄存器中取出源操作数，有的指令要求两个源操作数都是寄存器的值。
- 执行阶段：依据译码阶段送入的源操作数、操作码，进行运算。
- 回写阶段：将运算结果保存到目的寄存器。

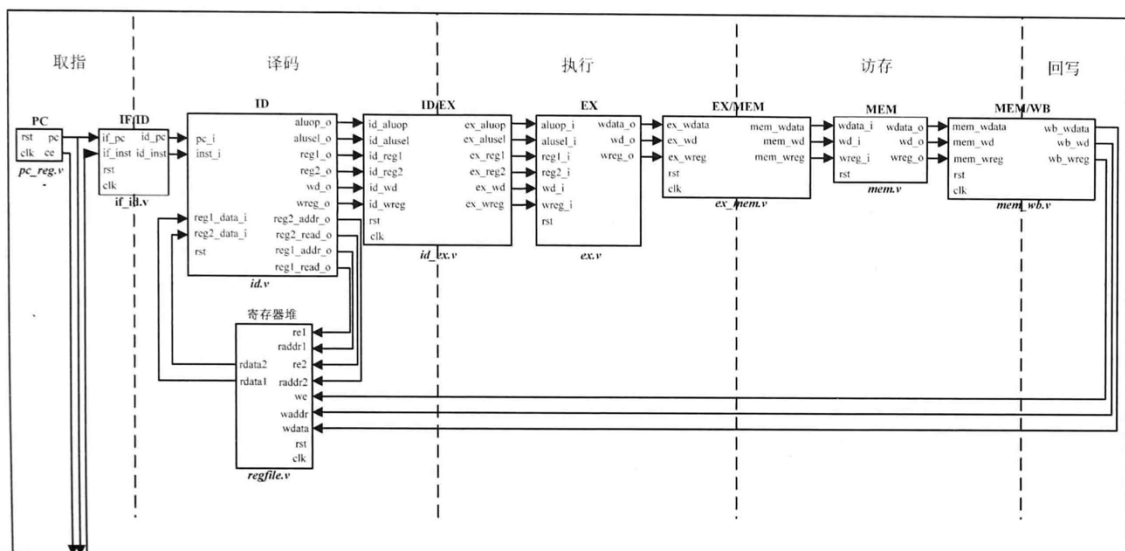


图 3 系统结构图

2.2 32 位 ALU

其中 ALU 的模块接口图如下，其中 A 和 W 是源操作数，Cin 是输入进位，S2 到 S0 代表的是所执行的运算，D 是运算结果，Cout 是输出进位。

 


图 4 ALU 模块接口图

其中，S2-S0 对应的功能表如下：

S2	S1	S0	功能
0	0	0	$A + W$ 加
0	0	1	$A - W$ 减
0	1	0	$A W$ 或
0	1	1	$A \& W$ 与
1	0	0	$A + W + Cin$ 带进位加
1	0	1	$A - W - Cin$ 带进位减
1	1	0	$\sim A$ ，A 取反
1	1	1	A，输出 A

2.3 RS 触发器

下图是带时序信号 RS 触发器的原理图

 


图 5 RS 触发器原理图

根据原理图，我们可以得到 RS 触发器的真值表。

RD	SD	Q	y
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	不定	
1	1	不变	

根据真值表，可以得到时序逻辑电路的特征方程为：

$$Q_{n+1} = S + \bar{R} \cdot Q_n$$

3. 系统实现

一、五级流水 CPU 实现，并实现指令 SUBU rd, rs, rt。

1. 模块接口描述。

PC 模块

PC 模块的作用是给出指令地址。使用的是时序电路。接口描述如下。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	rst	1	输入	复位信号
2	clk	1	输入	时钟信号
3	pc	32	输出	要读取的指令地址
4	ce	1	输出	指令存储器使能信号

IF/ID 模块

IF/ID 模块的作用是暂时保存取指阶段取得的指令，以及对应的指令地址，并在下一个时钟传递到译码阶段。使用的是时序电路。其接口描述如表所示。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	rst	1	输入	复位信号
2	clk	1	输入	时钟信号
3	lf_pc	32	输入	取指阶段取得的指令对应的地址
4	if_inst	32	输入	取指阶段取得的指令
5	id_pc	32	输出	译码阶段的指令对应的地址
6	ld_inst	32	输出	译码阶段的指令

Regfile 模块

Regfile 模块实现了 32 个 32 位通用整数寄存器，可以同时进行两个寄存器的读操作和个寄存器的写操作。使用的是时序电路。其接口描述如表所示。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	rst	1	输入	复位信号,商电平有效
2	clk	1	输入	时钟信号
3	waddr	5	输入	要写入的寄存器地址
4	wdata	32	输入	要写入的数据
5	we	1	输入	写使能信号
6	raddr1	5	输入	第一个读寄存器端口要读取的寄存器的地址
7	re1	1	输入	第一个读寄存器端口读使能信号
8	rdata1	32	输出	第一个读寄存器端口输出的寄存器值
9	raddr2	5	输入	第二个读寄存器端口要读取的寄存器的地址
10	re2	1	输入	第二个读寄存器端口读使能信号
11	rdata2	32	输出	第二个读寄存器端口输出的寄存器值

ID 模块

ID 模块的作用是对指令进行译码，得到最终运算的类型、子类型、源操作数 1、源操作数 2、要写入的目的寄存器地址等信息，运算等。使用的是组合电路。ID 模块的接口描述如表所示。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	rst	1	输入	复位信号
2	pc_i	32	输入	译码阶段的指令对应的地址
3	inst_i	32	输入	译码阶段的指令
4	reg1_data_i	32	输入	从 Regfile 输入的第一个读寄存器端口的输入
5	reg2_data_i	32	输入	从 Regfile 输入的第二个读寄存器端口的输入
6	reg1_read_o	1	输出	Regfile 模块的第一个读寄存器端口的读使能信号
7	Reg2_read_o	1	输出	Regfile 模块的第二个读寄存器端口的读使能信号
8	reg1_addr_o	5	输出	Regfile 模块的第一个读寄存器端口的读地址信号
9	reg2_addr_o	5	输出	Regfile 模块的第二个读寄存器端口的读地址信号
10	aluop_o	8	输出	译码阶段的指令要进行的运算的子类型
11	alusel_o	3	输出	译码阶段的指令要进行的运算的类型
12	reg1_o	32	输出	译码阶段的指令要进行的运算的源操作数 1
13	reg2_o	32	输出	译码阶段的指令要进行的运算的源操作数 2
14	wd_o	5	输出	译码阶段的指令要写入的目的寄存器地址
15	wreg_o	1	输出	译码阶段的指令是否有要写入的目的寄存器

ID/EX 模块

ID 模块的输出连接到 ID/EX 模块，后者的作用是将译码阶段取得的运算类型、源操作数、要写的目的寄存器地址等结果，在下一个时钟传递到流水线执行阶段。使用的是时序电路。其接口描述如表所示。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入输出	作 用
1	rst	1	输入	复位信号
2	clk	1	输入	时钟信号
3	id_alusel	3	输入	译码阶段的指令要进行的运算的类型
4	id_aluop	8	输入	译码阶段的指令要进行的运算的子类型
5	id_reg1	32	输入	译码阶段的指令要进行的运算的源操作数 1
6	id_reg2	32	输入	译码阶段的指令要进行的运算的源操作数 2
7	id_wd	5	输入	译码阶段的指令要写入的目的寄存器地址
8	id_wreg	1	输入	译码阶段的指令是否有要写入的目的寄存器
9	ex_alusel	3	输出	执行阶段的指令要进行的运算的类型
10	ex_aluop	8	输出	执行阶段的指令要进行的运算的子类型
11	ex_reg1	32	输出	执行阶段的指令要进行的运算的源操作数 1
12	ex_reg2	32	输出	执行阶段的指令要进行的运算的源操作数 2
13	ex_wd	5	输出	执行阶段的指令要写入的目的寄存器地址
14	ex_wreg	1	输出	执行阶段的指令是否有要写入的目的寄存器

EX 模块

EX 模块会从 ID/EX 模块得到运算类型 `aluse1_i`、运算子类型 `aluop_i`、源操作数 `reg1_i`、源操作数 `reg2_i`、要写的目的寄存器地址 `wd_i`。EX 模块会依据这些数据进行运算。使用的是组合电路。其接口描述如表所示。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	<code>rst</code>	1	输入	复位信号
2	<code>aluse1_i</code>	3	输入	执行阶段要进行的运算的类型
3	<code>aluop_i</code>	8	输入	执行阶段要进行的运算的子类型
4	<code>reg1_i</code>	32	输入	参与运算的源操作数 1
5	<code>reg2_i</code>	32	输入	参与运算的源操作数 2
6	<code>wd_i</code>	5	输入	指令执行要写入的目的寄存器地址
7	<code>wreg_i</code>	1	输入	是否有要写入的目的寄存器
8	<code>wd_o</code>	5	输出	执行阶段的指令最终要写入的目的寄存器地址
9	<code>wreg_o</code>	1	输出	执行阶段的指令最终是否有要写入的目的寄存器
10	<code>wdata_o</code>	32	输出	执行阶段的指令最终要写入目的寄存器的值

EX/MEM 模块

EX 模块的输出连接到 EX/MEM 模块，后者的作用是将执行阶段取得的运算结果，在下一个时钟传递到流水线访存阶段。使用的是时序电路。其接口描述如表所示。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	<code>rst</code>	1	输入	复位信号
2	<code>clk</code>	1	输入	时钟信号
3	<code>ex_wd</code>	5	输入	执行阶段的指令执行后要写入的目的寄存器地址
4	<code>ex_wreg</code>	1	输入	执行阶段的指令执行后是否有要写入的目的寄存器
5	<code>ex_wdata</code>	32	输入	执行阶段的指令执行后要写入目的寄存器的值
6	<code>mem_wd</code>	5	输出	访存阶段的指令要写入的目的寄存器地址
7	<code>mem_wreg</code>	1	输出	访存阶段的指令是否有要写入的目的寄存器
8	<code>mem_wdata</code>	32	输出	访存阶段的指令要写入目的寄存器的值

MEM 模块

MEM 模块实现了内存，可以进行通过接口进行读写。由于这里我们没有访存的指令，所以我们只有一个组合逻辑电路，将输入的执行阶段的结果直接作为输出。使用的是组合电路。接口描述如下。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	<code>rst</code>	1	输入	复位信号
2	<code>wd_i</code>	5	输入	访存阶段的指令要写入的目的寄存器地址
3	<code>wreg_i</code>	1	输入	访存阶段的指令是否有要写入的目的寄存器
4	<code>wdata_i</code>	32	输入	访存阶段的指令要写入目的寄存器的值
5	<code>wd_o</code>	5	输出	访存阶段的指令最终要写入的目的寄存器地址
6	<code>wreg_o</code>	1	输出	访存阶段的指令最终是否有要写入的目的寄存器
7	<code>wdata</code>	32	输出	访存阶段的指令最终要写入目的寄存器的值

MEM/WB 模块

MEM/WB 模块的作用是将访存阶段的运算结果，在下一个时钟传递到回写阶段。使用的是时序电路。接口描述如下。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	rst	1	输入	复位信号
2	clk	1	输入	时钟信号
3	mem_wd	5	输入	访存阶段的指令最终要写入的目的寄存器地址
4	mem_wreg	1	输入	访存阶段的指令最终是否有要写入的目的寄存器
5	mem_wdata	32	输入	访存阶段的指令最终要写入目的寄存器的值
6	wb_wd	5	输出	回?阶段的指令要写入的目的寄存器地址
7	wb_wreg	1	输出	回写阶段的指令是否有要写入的目的寄存器
8	wb_wdata	32	输出	回写阶段的指令要写入目的寄存器的值

2. RTL ANALYSIS 生成图如下（大图见附页）

 


图 6 SUBU 指令的五级流水的 RTL ANALYSIS 生成图

二、实现一个 32 位的 ALU

ALU 模块

算术逻辑单元。使用的是时序电路。接口描述如下。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	clk	1	输入	时钟信号
2	a	32	输入	源操作数 1
3	w	32	输入	源操作数 2
4	cin	32	输入	输入的进位
5	s	3	输入	对源操作数所执行的的操作的操作码
6	d	32	输出	目的操作数（结果）
7	cout	1	输出	输出结果的进位

ADD/ADC/AND/NOT/OR/PRINT/SUB/SBB 模块

进行算术运算或者运算。使用的是组合电路。接口描述如下。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	a	32	输入	源操作数 1
2	w	32	输入	源操作数 2
3	cin	32	输入	输入的进位

4	d	32	输出	目的操作数（结果）
5	cout	1	输出	输出结果的进位

OUT 模块

用于根据 S 的值，进行 ADD/ADC/AND/NOT/OR/PRINT/SUB/SBB 模块的结果的选择。使用的是组合电路。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1~8	output_cout<x>	1	输入	用于接收来自每个模块的输出的进位
9-16	output_d<x>	1	输入	用于接收来自每个模块的输出的结果
17	s	3	输入	用于选择输出的进位和结果
18	d	32	输出	目的操作数（结果）
19	cout	1	输出	输出结果的进位

2. RTL ANALYSIS 生成图如下

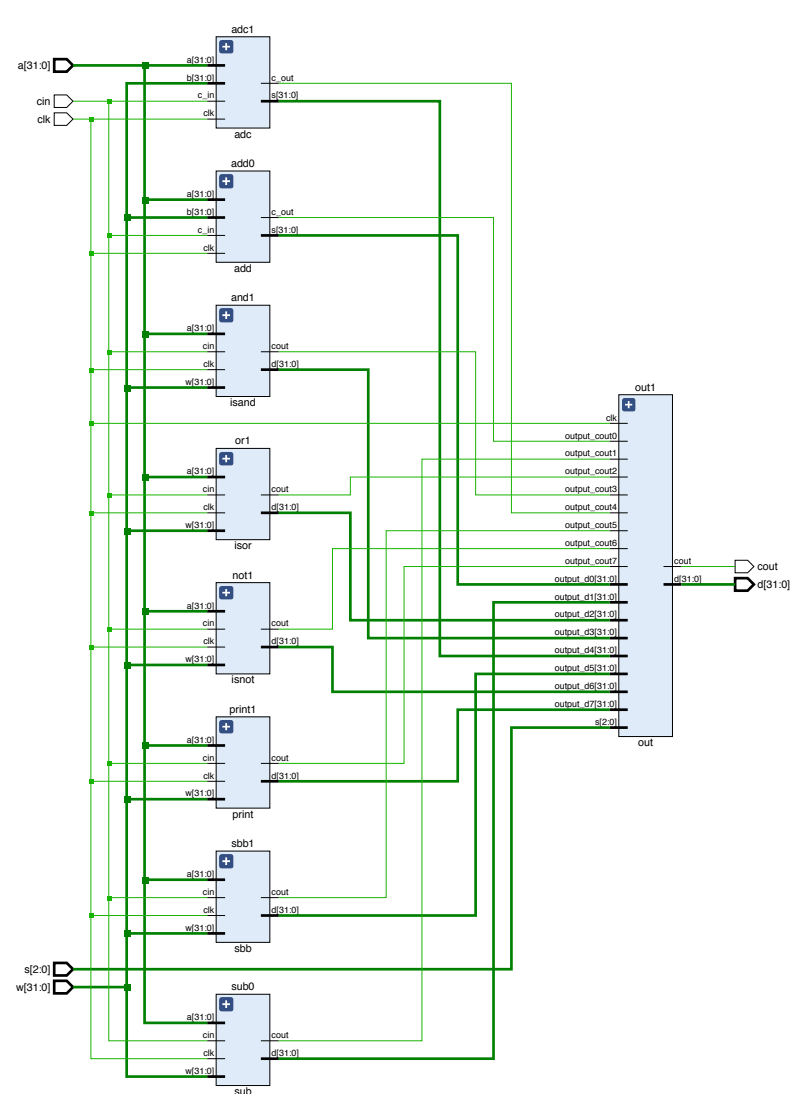


图 7 ALU 的 RTL ANALYSIS 生成图

三、实现 RS 触发器

1. 模块接口描述。

RS 模块

实现了一个 RS 触发器，输入端分别为设置和清零端。使用的是时序电路。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	clk	1	输入	时钟信号
2	s	1	输入	置位端
3	r	1	输入	清零端
4	q	1	输出	输出结果
5	qb	1	输出	q 的取反

ISNAND 模块

实现了一个 NAND 门，输入端分别为设置和清零端。使用的是组合电路。

序 号	接口名	宽度(bit)	输入/输出	作 用
1	a	1	输入	需要进行与或的操作数 1
2	b	1	输入	需要进行与或的操作数 2
3	c	1	输出	进行与或的结果

2. RTL ANALYSIS 生成图如下

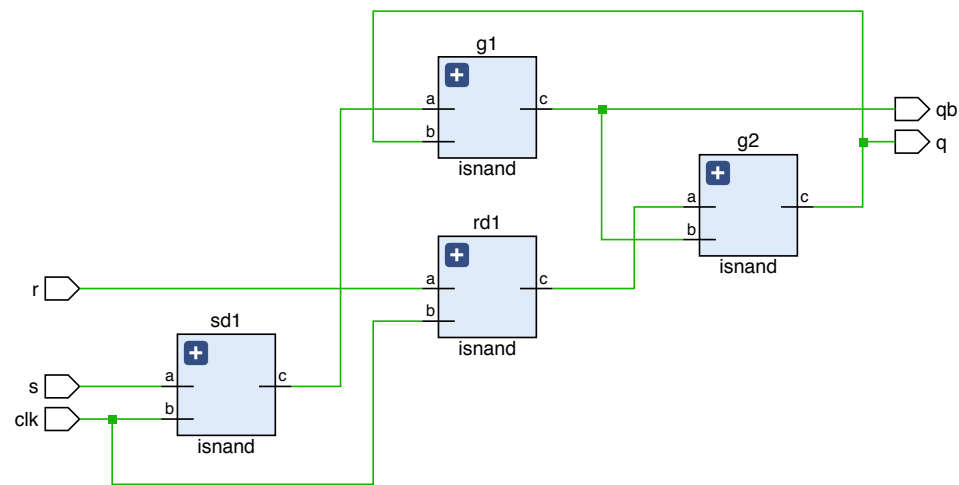


图 8 RS 触发器的 RTL ANALYSIS 生成图

4. 系统测试

一、五级流水 CPU 测试

1. 测试的核心代码如下

```
module openmips_min_sopc_tb();

    reg    CLOCK_50;
    reg    rst;
```

```

initial begin
    CLOCK_50 = 1'b0;
    forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
end

initial begin
    rst = `RstEnable;
    #195 rst= `RstDisable;
    #1000 $stop;
end

openmips_min_sopc openmips_min_sopc0(
    .clk(CLOCK_50),
    .rst(rst)
);

endmodule

```

其中测试指令 .data 文件的数据如下，下面的每条指令分别代表其中代表寄存器 1 的值减去寄存器 2i 的值，然后回写到寄存器 2i+1（其中 i 的取值范围是 1 到 10）

```

inst_rom.data
1    00221823
2    00242823
3    00263823
4    00284823
5    002a5823
6    002c6823
7    002e7823
8    00308823
9    00329823
10   0034a823

```

图 9 测试指令 inst_rom.data

其中我们预定义寄存器的值始终如下：

```

always @ (posedge clk) begin
    regs[1] = 32'h11111111;
    regs[2] = 32'h10001000;
    regs[4] = 32'h00100010;
    regs[6] = 32'h01001000;
    regs[8] = 32'h11101110;
    regs[10] = 32'h10101010;
    regs[12] = 32'h01101110;
    regs[14] = 32'h11000110;
    regs[16] = 32'h10100000;
    regs[18] = 32'h00000fff;
    regs[20] = 32'h0ffffff;
end

```

图 10 定义寄存器的值

2. 测试的结果如下

其中前两排是源操作数的寄存器地址，第三排是目的操作数的寄存器的地址，注意，指令的目的操作数比源操作数晚三个时钟周期，这是因为在进行回写前还需要经过译码，执行，访存回写三个阶段。同理，下面三排是两个源操作数的值，和目的操作数的值。

 


图 11 SUBU 测试结果波形图

根据波形图，可以知道我们设计的 SUBU 指令的五级流水是正确的。

二、32 位 ALU 测试

1. 测试的核心代码如下

我们的两个源操作数 a 和 w 始终为 hfffffff0 和 h000000f0，输入的进位始终为 1，然后只改变 s 的值进行测试。

```

module alu_tb();

    reg    CLOCK_50;
    reg    rst;

    wire[`WIDTH] a;
    wire[`WIDTH] w;
    wire c_in;
    reg[`SELECT_WIDTH] s;

    wire[`WIDTH] d;
    wire c_out;

```



```

reg      CLOCK_50;

reg s;
reg r;
wire q;
wire qb;

integer high = 1'b1;
integer low = 1'b0;

initial @(posedge CLOCK_50) begin
    #10 s <= low; r <= high;
    #10 s <= low; r <= low;
    #10 s <= high; r <= low;
    #10 s <= high; r <= high;

    #10 s <= low; r <= high;
    #10 s <= low; r <= low;
    #10 s <= high; r <= low;
    #10 s <= high; r <= high;

    #10 s <= low; r <= high;
    #10 s <= high; r <= high;

    #10 s <= low; r <= low;
    #10 s <= low; r <= low;
end

initial begin
    CLOCK_50 = 1'b0;
    forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
end

initial begin
    #130 $stop;
end

rs rs0(
    CLOCK_50, s, r, q, qb
);
endmodule

```

2. 测试的结果如下

 


图 13 RS 触发器波形图

与真值表比较可以知道，当 SD 为 1 的时候，RD 为 0，Q 置 1；SD 为 0 的时候，RD 为 1，Q 置 0；SD，RD 都为 1 的时候，Q 置保持。QB 始终与 SD 相反。

RD	SD	Q	y
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	不定	
1	1	不变	

5. 总结

这次课程设计我完成了指令的五级流水，ALU 的设计和 RS 触发器的设计，在这次设计中主要遇到了以下问题，以及我的解决方案。

- 关于 wire 在过程中利用 `<=` 赋值报错问题。后来改成 reg 即解决了问题。
- 关于 ALU 中加法进位的问题。Verilog 的 `+` 运算符并不会有返回进位，需要通过自己实现一个进位加法器。这里我实现了一个串行进位加法器。
- RS 触发器的结果不符合预期。后来在没必要的部件去除了时钟信号 clk，即解决了问题。
- macOS 上无法使用 vivado。使用的是 iverlog 指令 + Scansion 的解决方案。

后续，我打算完善指令的五级流水，加入更多的算术运算和逻辑指令，同时还可以增加流水深度。

6. 心得体会

通过一周的计算机组成原理课程设计，我自豪地说我设计一个简单有五级流水的 MIPS 的 CPU，这是一次有趣而又收益匪浅的经历。

在刚开始做课设的时候，其实我是有些畏惧的，因为以前没有接触过这种计算机硬件设计，还有一个原因是当时数电课设的时候连线连到自闭，然后对硬件设计总有种灰心。但不过，通过学习老师推荐的雷思磊大神的《自己动手写 CPU》，我很快地上手了 Verilog，然后模仿书本实现了一个简单的五级流水的 CPU。虽然只实现了一条 SUBU 指令，但不过我对整个五级流水线，以及如何实现一个 CPU 有了一个较为深入的了解，相信即使是其它的指令，我也更有信心能够实现。

虽然其实这些东西在数电和计算机组成课程中我们都是学过的，但是动手起来根本不是一回事。有时候出了 bug，就要对着波形图和代码一遍一遍找问题的所在，虽然看的眼睛都花了，但是还是还是很开心的，尤其是解决 bug 的时候，很有成就感的。

通过设计一个简单有五级流水的 MIPS 的 CPU，不仅使我了解了 RISC 和 MIPS 的特点和设计哲学，同时也是对我综合能力的一个提升，也是对数电和计组课程的温习。

这次计算机组成课程设计，张旭老师以及所有辛勤付出的老师，感谢你们用知识和耐心帮助我克服各种困难完成本次课程设计。

7. 参考文献

- [1] 唐硕飞. 计算机组成原理：高等教育出版社，2008-1.
- [2] 雷思磊. 自己动手写 CPU：电子工业出版社，2014-9.
- [3] 张冬. 大话计算机：清华大学出版社，2019-5-1.
- [4] 阎石. 数字电子技术基础：清华大学出版社，2006.
- [5] 夏宇闻. Verilog 数字系统设计教程：北京航空航天大学出版社，2003-7.
- [6] M. S. Schmalz. Organization of Computer Systems: § 4: Processors:
<https://www.cise.ufl.edu/~mssz/CompOrg/CDA-proc.html>, 2001-4.

8. 附录

./Code-ALU/adc.v

```
module adc_1(
    input wire a,
    input wire b,
    input wire c,

    output wire s,
    output wire c_out
);

    assign s = a^b^c;
    assign c_out = (a&b)|(a&c)|(b&c);

endmodule

module adc_2(
    input wire[1:0] a,
    input wire[1:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[1:0] s,
    output wire c_out
);

    adc_1 a0(a[0], b[0], c_in, s[0], c_tmp);
    adc_1 a1(a[1], b[1], c_tmp, s[1], c_out);

endmodule
```

```

module adc_4(
    input wire[3:0] a,
    input wire[3:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[3:0] s,
    output wire c_out
);

    adc_2 a0(a[1:0], b[1:0], c_in, s[1:0], c_tmp);
    adc_2 a1(a[3:2], b[3:2], c_tmp, s[3:2], c_out);
endmodule

module adc_8(
    input wire[7:0] a,
    input wire[7:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[7:0] s,
    output wire c_out
);

    adc_4 a0(a[3:0], b[3:0], c_in, s[3:0], c_tmp);
    adc_4 a1(a[7:4], b[7:4], c_tmp, s[7:4], c_out);
endmodule

module adc_16(
    input wire[15:0] a,
    input wire[15:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[15:0] s,
    output wire c_out
);

    adc_8 a0(a[7:0], b[7:0], c_in, s[7:0], c_tmp);
    adc_8 a1(a[15:8], b[15:8], c_tmp, s[15:8], c_out);
endmodule

module adc(
    input wire clk,

    input wire[31:0] a,
    input wire[31:0] b,

```

```

    input wire c_in,

    output wire[31:0] s,
    output wire c_out
);

    adc_16 a0(a[15:0], b[15:0], c_in, s[15:0], c_tmp);
    adc_16 a1(a[31:16], b[31:16], c_tmp, s[31:16], c_out);

endmodule
./Code-ALU/add.v

```

```

module add_1(
    input wire a,
    input wire b,
    input wire c,

    output wire s,
    output wire c_out
);

    assign s = a^b^c;
    assign c_out = (a&b)|(a&c)|(b&c);

endmodule

module add_2(
    input wire[1:0] a,
    input wire[1:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[1:0] s,
    output wire c_out
);

    add_1 a0(a[0], b[0], c_in, s[0], c_tmp);
    add_1 a1(a[1], b[1], c_tmp, s[1], c_out);
endmodule

module add_4(
    input wire[3:0] a,
    input wire[3:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[3:0] s,

```

```

    output wire c_out
);

    add_2 a0(a[1:0], b[1:0], c_in, s[1:0], c_tmp);
    add_2 a1(a[3:2], b[3:2], c_tmp, s[3:2], c_out);
endmodule

module add_8(
    input wire[7:0] a,
    input wire[7:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[7:0] s,
    output wire c_out
);

    add_4 a0(a[3:0], b[3:0], c_in, s[3:0], c_tmp);
    add_4 a1(a[7:4], b[7:4], c_tmp, s[7:4], c_out);
endmodule

module add_16(
    input wire[15:0] a,
    input wire[15:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[15:0] s,
    output wire c_out
);

    add_8 a0(a[7:0], b[7:0], c_in, s[7:0], c_tmp);
    add_8 a1(a[15:8], b[15:8], c_tmp, s[15:8], c_out);
endmodule

module add(
    input wire clk,

    input wire[31:0] a,
    input wire[31:0] b,
    input wire c_in,

    output wire[31:0] s,
    output wire c_out
);

    add_16 a0(a[15:0], b[15:0], 1'b0, s[15:0], c_tmp);

```

```

        add_16 a1(a[31:16], b[31:16], c_tmp, s[31:16], c_out);

endmodule
./Code-ALU/alu.v

`include "define.v"
`include "add.v"
`include "sub.v"
`include "or.v"
`include "and.v"
`include "adc.v"
`include "sbb.v"
`include "not.v"
`include "print.v"
`include "out.v"

module alu(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,
    input wire[`SELECT_WIDTH] s,

    output wire[`WIDTH] d,
    output wire cout
);

    wire[`WIDTH] output_d0, output_d1, output_d2, output_d3, output_d4,
    output_d5, output_d6, output_d7;
    wire output_cout0, output_cout1, output_cout2, output_cout3, output_cout4,
    output_cout5, output_cout6, output_cout7;

    add add0(clk, a, w, cin, output_d0, output_cout0);
    sub sub0(clk, a, w, cin, output_d1, output_cout1);
    isor or1(clk, a, w, cin, output_d2, output_cout2);
    isand and1(clk, a, w, cin, output_d3, output_cout3);
    adc adc1(clk, a, w, cin, output_d4, output_cout4);
    sbb sbb1(clk, a, w, cin, output_d5, output_cout5);
    isnot not1(clk, a, w, cin, output_d6, output_cout6);
    print print1(clk, a, w, cin, output_d7, output_cout7);
    out out1(clk,
        output_cout0, output_cout1, output_cout2, output_cout3,
        output_cout4, output_cout5, output_cout6, output_cout7,

```

```
        output_d0, output_d1, output_d2, output_d3,  
        output_d4, output_d5, output_d6, output_d7,  
        s, d, cout);
```

```
endmodule // alu
```

```
./Code-ALU/alu_tb.v
```

```
`include "define.v"
```

```
`include "alu.v"
```

```
`timescale 1ns/1ps
```

```
module alu_tb();
```

```
    reg    CLOCK_50;
```

```
    reg    rst;
```

```
    wire[`WIDTH] a;
```

```
    wire[`WIDTH] w;
```

```
    wire c_in;
```

```
    reg[`SELECT_WIDTH] s;
```

```
    wire[`WIDTH] d;
```

```
    wire c_out;
```

```
    integer k = 3'b0;
```

```
    assign a = 32'hfffffff0;
```

```
    assign w = 32'h000000f0;
```

```
    assign c_in = 1'b1;
```

```
    always @(posedge CLOCK_50) begin
```

```
        for (k=3'b0; k<=3'b111; k=k+3'b1)
```

```
            #50 s <= k;
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        $dumpfile("test.vcd");
```

```
        $dumpvars(0, alu_tb);
```

```
        CLOCK_50 = 1'b0;
```

```
        forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```

        #1000 $stop;
    end

    alu alu0(
        .clk(CLOCK_50),
        .a(a), .w(w), .cin(c_in),
        .s(s), .d(d), .cout(c_out)
    );
endmodule
./Code-ALU/and.v

```

```

`include "define.v"

module isand(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);

    always @(*) begin
        d <= a & w;
        cout <= 0;
    end

endmodule
./Code-ALU/define.v

```

```

// 指令
`define ADD 3'b000
`define SUB 3'b001
`define OR 3'b010
`define AND 3'b011
`define ADC 3'b100
`define SBB 3'b101
`define NOT 3'b110
`define PRINT 3'b111

// 参数
`define WIDTH 31:0
`define SELECT_WIDTH 2:0

```

```
`define RstEnable 1'b1 //复位有效
`define RstDisable 1'b0 //复位无效
./Code-ALU/not.v
```

```
`include "define.v"
```

```
module isnot(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);
```

```
    always @(*) begin
        d <= ~a;
        cout <= 0;
    end
```

```
endmodule
```

```
./Code-ALU/or.v
```

```
`include "define.v"
```

```
module isor(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);
```

```
    always @(*) begin
        d <= a | w;
        cout <= 0;
    end
```

```
endmodule
```

```
./Code-ALU/out.v
```



```

`include "define.v"

module out(
    input wire clk,
    input wire output_cout0,
    input wire output_cout1,
    input wire output_cout2,
    input wire output_cout3,
    input wire output_cout4,
    input wire output_cout5,
    input wire output_cout6,
    input wire output_cout7,
    input wire[`WIDTH] output_d0,
    input wire[`WIDTH] output_d1,
    input wire[`WIDTH] output_d2,
    input wire[`WIDTH] output_d3,
    input wire[`WIDTH] output_d4,
    input wire[`WIDTH] output_d5,
    input wire[`WIDTH] output_d6,
    input wire[`WIDTH] output_d7,

    input wire[`SELECT_WIDTH] s,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);

always @(posedge clk) begin
    case (s)
        `ADD: begin
            d <= output_d0;
            cout <= output_cout0;
        end
        `SUB: begin
            d <= output_d1;
            cout <= output_cout1;
        end
        `OR: begin
            d <= output_d2;
            cout <= output_cout2;
        end
        `AND: begin
            d <= output_d3;
            cout <= output_cout3;
        end
    end
end

```

```

    `ADC: begin
        d <= output_d4;
        cout <= output_cout4;
    end
    `SBB: begin
        d <= output_d5;
        cout <= output_cout5;
    end
    `NOT: begin
        d <= output_d6;
        cout <= output_cout6;
    end
    `PRINT: begin
        d <= output_d7;
        cout <= output_cout7;
    end
    default: begin
    end
endcase
end
endmodule

```

./Code-ALU/print.v

```

`include "define.v"

module print(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);

    always @(*) begin
        d <= a;
        cout <= 0;
    end

endmodule

```

./Code-ALU/sbb.v

```

`include "define.v"

```

```

module sbb(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);

    always @(*) begin
        d <= a - w - cin;
        cout <= 0;
    end

endmodule

```

./Code-ALU/sub.v

```
`include "define.v"
```

```

module sub(
    input wire clk,

    input wire[`WIDTH] a,
    input wire[`WIDTH] w,
    input wire cin,

    output reg[`WIDTH] d,
    output reg cout
);

    always @(*) begin
        d <= a - w;
        cout <= 0;
    end

endmodule

```

./Code-RS 触发器/hand.v

```

module isnand(
    input wire a,
    input wire b,

```

```

    output reg c
);

    always @(*) begin
        c <= ~(a | b);
    end

endmodule
./Code-RS 触发器/rs.v

```

```

`include "nand.v"

module rs(
    input wire clk,

    input wire r,
    input wire s,

    output wire q,
    output wire qb
);

    isnand sd1(s, clk, sd);
    isnand rd1(r, clk, rd);
    isnand g1(sd, q, qb);
    isnand g2(rd, qb, q);

endmodule
./Code-RS 触发器/rs_tb.v

```

```

`timescale 1ns/1ps
`include "rs.v"

module rs_tb();

    reg    CLOCK_50;

    reg s;
    reg r;
    wire q;
    wire qb;

    integer high = 1'b1;
    integer low = 1'b0;

```

```

initial @(posedge CLOCK_50) begin
    #10 s <= low; r <= high;
    #10 s <= low; r <= low;
    #10 s <= high; r <= low;
    #10 s <= high; r <= high;

    #10 s <= low; r <= high;
    #10 s <= low; r <= low;
    #10 s <= high; r <= low;
    #10 s <= high; r <= high;

    #10 s <= low; r <= high;
    #10 s <= high; r <= high;

    #10 s <= low; r <= low;
    #10 s <= low; r <= low;
end

initial begin

    $dumpfile("test.vcd");
    $dumpvars(0, rs_tb);

    CLOCK_50 = 1'b0;
    forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
end

initial begin
    #130 $stop;
end

rs rs0(
    CLOCK_50, s, r, q, qb
);
endmodule

```

./Code-SUB 指令/defines.v

```

//全局
`define RstEnable 1'b1    //复位有效
`define RstDisable 1'b0  //复位无效
`define ZeroWord 32'h00000000 //32 位的数值 0
`define WriteEnable 1'b1 //使能写
`define WriteDisable 1'b0 //禁止写
`define ReadEnable 1'b1 //使能读
`define ReadDisable 1'b0 //禁止读

```

```

`define AluOpBus 7:0      //译码输出运算子类型的长度
`define AluSelBus 2:0      //译码输出运算类型的长度
`define InstValid 1'b0    //指令有效
`define InstInvalid 1'b1 //指令无效
`define Stop 1'b1
`define NoStop 1'b0
`define InDelaySlot 1'b1
`define NotInDelaySlot 1'b0
`define Branch 1'b1
`define NotBranch 1'b0
`define InterruptAssert 1'b1
`define InterruptNotAssert 1'b0
`define TrapAssert 1'b1
`define TrapNotAssert 1'b0
`define True_v 1'b1      //逻辑"真"
`define False_v 1'b0     //逻辑"假"
`define ChipEnable 1'b1  //芯片使能
`define ChipDisable 1'b0 //芯片禁止

//指令
//`define EXE_ORI 6'b001101      //指令 ori 的指令码
`define EXE_SUBU 6'b100011
`define EXE_NOP 6'b000000
`define EXE_SPECIAL_INST 6'b000000

//AluOp
//`define EXE_OR_OP 8'b00100101
//`define EXE_ORI_OP 8'b01011010
`define EXE_SUBU_OP 8'b00010001

`define EXE_NOP_OP 8'b00000000

//AluSel
//`define EXE_RES_LOGIC 3'b001
`define EXE_RES_ARITHMETIC 3'b100
`define EXE_RES_NOP 3'b000

//指令存储器 inst_rom
`define InstAddrBus 31:0 //ROM 的地址总线宽度
`define InstBus 31:0    //ROM 的数据总线宽度

```

```

`define InstMemNum 131071          //ROM 实际大小
`define InstMemNumLog2 17          //ROM 实际使用的地址总线

```

//通用寄存器regfile

```

`define RegAddrBus 4:0    //寄存器地址线宽度
`define RegBus 31:0       //寄存器数据宽度
`define RegWidth 32       //寄存器的宽度
`define DoubleRegWidth 64
`define DoubleRegBus 63:0
`define RegNum 32
`define RegNumLog2 5       //寻址寄存器位数
`define NOPRegAddr 5'b00000

```

./Code-SUB 指令/ex.v

```

`include "defines.v"

```

```

module ex(

```

```

    input wire
        rst,

```

//送到执行阶段的信息

```

    input wire[`AluOpBus]    aluop_i,
    input wire[`AluSelBus]   alusel_i,
    input wire[`RegBus]      reg1_i,
    input wire[`RegBus]      reg2_i,
    input wire[`RegAddrBus]  wd_i,
    input wire                wreg_i,

```

```

    output reg[`RegAddrBus]   wd_o,
    output reg                wreg_o,
    output reg[`RegBus]       wdata_o

```

```

);

```

//保存逻辑运算的结果

```

reg[`RegBus] arithmeticout;

```

//依据 aluop_i 指示的运算子类型进行运算(这里只实现了 SUBU)

```

always @ (*) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        arithmeticout <= `ZeroWord;
    end
end

```

```

end else begin
    case (aluop_i)
        `EXE_SUBU_OP:      begin
            //进行减法运算
            arithmeticout <= reg1_i - reg2_i;
        end
        default: begin
            arithmeticout <= `ZeroWord;
        end
    endcase
end //if
end //always

//依据 alusel_i, 选择一个运算结果作为最终结果（这里只有算术运算）
always @ (*) begin
    wd_o <= wd_i;
    wreg_o <= wreg_i;
    case ( alusel_i )
        `EXE_RES_ARITHMETIC:      begin
            //把逻辑运算结果输出
            wdata_o <= arithmeticout;
        end
        default:      begin
            wdata_o <= `ZeroWord;
        end
    endcase
end
endmodule
./Code-SUB 指令/ex_mem.v

```

```

`include "defines.v"

module ex_mem(

    input  wire
        clk,

    input wire
        rst,

    //来自执行阶段的信息
    input wire[`RegAddrBus]    ex_wd,
    input wire                  ex_wreg,
    input wire[`RegBus]        ex_wdata,

```



```

//送到访存阶段的信息
output reg[`RegAddrBus]      mem_wd,
output reg                  mem_wreg,
output reg[`RegBus]          mem_wdata

);

always @ (posedge clk) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        mem_wd <= `NOPRegAddr;
        mem_wreg <= `WriteDisable;
        mem_wdata <= `ZeroWord;
    end else begin
        mem_wd <= ex_wd;
        mem_wreg <= ex_wreg;
        mem_wdata <= ex_wdata;
    end    //if
end      //always

endmodule
./Code-SUB 指令/id.v

```

```

`include "defines.v"

module id(

    input wire          rst,
    input wire[`InstAddrBus]  pc_i,
    input wire[`InstBus]      inst_i,

    input wire[`RegBus]      reg1_data_i,
    input wire[`RegBus]      reg2_data_i,

    //送到regfile 的信息
    output reg              reg1_read_o,
    output reg              reg2_read_o,
    output reg[`RegAddrBus]  reg1_addr_o,
    output reg[`RegAddrBus]  reg2_addr_o,

    //送到执行阶段的信息

```

```

        output reg[`AluOpBus]      aluop_o,
        output reg[`AluSelBus]    alusel_o,
        output reg[`RegBus]       reg1_o,
        output reg[`RegBus]       reg2_o,
        output reg[`RegAddrBus]   wd_o,
        output reg                wreg_o
    );

    //R 型: 31~26: opcode, 和 function 一起决定指令
    //    25~21:  rs, 源寄存器1
    //    20~16:  rt, 源寄存器2
    //    15~11:  rd, 目的寄存器
    //    10~6 :  sa, 移位操作中指定移位长度(这里没用)
    //    5~0  :  function, (比如 SUB 和 SUBU 的 opcode 相同, func 不同)
    wire[5:0] op = inst_i[31:26];
    wire[4:0] op2 = inst_i[10:6];
    wire[5:0] op3 = inst_i[5:0];
    wire[4:0] op4 = inst_i[20:16];

    //保存立即数
    reg[`RegBus] imm;

    //指示指令是否有效
    reg instvalid;

    //进行指令的译码
    always @ (*) begin
        if (rst == `RstEnable) begin
            //置位操作
            aluop_o <= `EXE_NOP_OP;
            alusel_o <= `EXE_RES_NOP;
            wd_o <= `NOPRegAddr;
            wreg_o <= `WriteDisable;
            instvalid <= `InstValid;
            reg1_read_o <= 1'b0;
            reg2_read_o <= 1'b0;
            reg1_addr_o <= `NOPRegAddr;
            reg2_addr_o <= `NOPRegAddr;
            imm <= 32'h0;
        end else begin
            //相当于初始化
            aluop_o <= `EXE_NOP_OP;
            alusel_o <= `EXE_RES_NOP;
            wd_o <= inst_i[15:11];
            wreg_o <= `WriteDisable;

```

```

    instvalid <= `InstInvalid;
    reg1_read_o <= 1'b0;
    reg2_read_o <= 1'b0;
    reg1_addr_o <= inst_i[25:21];
    reg2_addr_o <= inst_i[20:16];
    imm <= `ZeroWord;
    case (op3)
        `EXE_SUBU: begin //根据 op 的值判断是否是 ori 指令
            //需要写入目的寄存器, 所以为WriteEnable
            wreg_o <= `WriteEnable;
            //子类型为SUBU, 运算类型为算术运算
            aluop_o <= `EXE_SUBU_OP;
            alusel_o <= `EXE_RES_ARITHMETIC;
            //需要从端口1和2读, 所以为1
            reg1_read_o <= 1'b1;
            reg2_read_o <= 1'b1;
            instvalid <= `InstValid;
        end
        default: begin
        end
    endcase //case op
end //if
end //always

//确定源操作数1, reg1_read_o 用于判断比特串是寄存器地址还是立即数
always @ (*) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        reg1_o <= `ZeroWord;
    end else if(reg1_read_o == 1'b1) begin
        reg1_o <= reg1_data_i;
    end else if(reg1_read_o == 1'b0) begin
        reg1_o <= imm;
    end else begin
        reg1_o <= `ZeroWord;
    end
end

//确定源操作数2
always @ (*) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        reg2_o <= `ZeroWord;
    end else if(reg2_read_o == 1'b1) begin
        reg2_o <= reg2_data_i;
    end else if(reg2_read_o == 1'b0) begin
        reg2_o <= imm;
    end
end

```

```

        end else begin
            reg2_o <= `ZeroWord;
        end
    end
end

```

```
endmodule
```

./Code-SUB 指令/id_ex.v

```
`include "defines.v"
```

```
module id_ex(
```

```

    input  wire
        clk,

    input wire
        rst,

```

```
//从译码阶段传递的信息
```

```

input wire[`AluOpBus]    id_aluop,
input wire[`AluSelBus]   id_alusel,
input wire[`RegBus]      id_reg1,
input wire[`RegBus]      id_reg2,
input wire[`RegAddrBus]  id_wd,
input wire               id_wreg,

```

```
//传递到执行阶段的信息
```

```

output reg[`AluOpBus]    ex_aluop,
output reg[`AluSelBus]   ex_alusel,
output reg[`RegBus]      ex_reg1,
output reg[`RegBus]      ex_reg2,
output reg[`RegAddrBus]  ex_wd,
output reg               ex_wreg

```

```
);
```

```

always @ (posedge clk) begin
    if (rst == `RstEnable) begin
        ex_aluop <= `EXE_NOP_OP;
        ex_alusel <= `EXE_RES_NOP;
        ex_reg1 <= `ZeroWord;
        ex_reg2 <= `ZeroWord;
        ex_wd <= `NOPRegAddr;
        ex_wreg <= `WriteDisable;
    end else begin

```

```

        ex_aluop <= id_aluop;
        ex_alusel <= id_alusel;
        ex_reg1 <= id_reg1;
        ex_reg2 <= id_reg2;
        ex_wd <= id_wd;
        ex_wreg <= id_wreg;
    end
end

endmodule

```

./Code-SUB 指令/if_id.v

```
`include "defines.v"
```

```

module if_id(

    input  wire
        clk,
    input wire
        rst,

    input wire[`InstAddrBus]    if_pc,
    input wire[`InstBus]        if_inst,
    output reg[`InstAddrBus]    id_pc,
    output reg[`InstBus]        id_inst

);

always @ (posedge clk) begin
    if (rst == `RstEnable) begin
        id_pc <= `ZeroWord; //复位的时候 pc 为 0
        id_inst <= `ZeroWord; //复位的时候指令也为 0,实际就是空指令
    end else begin
        id_pc <= if_pc; //其余时刻向下传递取指阶段的值
        id_inst <= if_inst;
    end
end
endmodule

```

./Code-SUB 指令/inst_rom.v

```
`include "defines.v"
```

```
module inst_rom(
```

```

//      input  wire
           clk,

input wire          ce,
input wire[`InstAddrBus]  addr,
output reg[`InstBus]      inst

);

reg[`InstBus]  inst_mem[0:`InstMemNum-1];

initial $readmemh ( "inst_rom.data", inst_mem );

always @ (*) begin
    if (ce == `ChipDisable) begin
        inst <= `ZeroWord;
    end else begin
        inst <= inst_mem[addr[`InstMemNumLog2+1:2]];
    end
end

endmodule

```

./Code-SUB 指令/mem.v

```

`include "defines.v"

module mem(

    input wire
           rst,

    //来自执行阶段的信息
    input wire[`RegAddrBus]  wd_i,
    input wire              wreg_i,
    input wire[`RegBus]      wdata_i,

    //送到回写阶段的信息
    output reg[`RegAddrBus]  wd_o,
    output reg              wreg_o,
    output reg[`RegBus]      wdata_o

);

always @ (*) begin
    if(rst == `RstEnable) begin

```

```

        wd_o <= `NOPRegAddr;
        wreg_o <= `WriteDisable;
        wdata_o <= `ZeroWord;
    end else begin
        wd_o <= wd_i;
        wreg_o <= wreg_i;
        wdata_o <= wdata_i;
    end    //if
end      //always

```

endmodule

./Code-SUB 指令/mem_wb.v

```
`include "defines.v"
```

```
module mem_wb(
```

```

    input  wire
        clk,
    input wire
        rst,

```

```
//来自访存阶段的信息
```

```

    input wire[`RegAddrBus]    mem_wd,
    input wire                mem_wreg,
    input wire[`RegBus]

```

```
mem_wdata,
```

```
//送到回写阶段的信息
```

```

    output reg[`RegAddrBus]    wb_wd,
    output reg                wb_wreg,
    output reg[`RegBus]        wb_wdata

```

```
);
```

```

always @ (posedge clk) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        wb_wd <= `NOPRegAddr;
        wb_wreg <= `WriteDisable;
        wb_wdata <= `ZeroWord;
    end else begin

```

```

        wb_wd <= mem_wd;
        wb_wreg <= mem_wreg;
        wb_wdata <= mem_wdata;
    end    //if
end        //always

```

endmodule

./Code-SUB 指令/openmips.v

```

`include "defines.v"
`include "pc_reg.v"
`include "if_id.v"
`include "id.v"
`include "id_ex.v"
`include "ex.v"
`include "ex_mem.v"
`include "mem.v"
`include "mem_wb.v"
`include "reg_file.v"

```

module openmips(

```

    input  wire
        clk,
    input wire
        rst,

```

```

    input wire[`RegBus]    rom_data_i,
    output wire[`RegBus]   rom_addr_o,
    output wire            rom_ce_o

```

);

```

    wire[`InstAddrBus] pc;
    wire[`InstAddrBus] id_pc_i;
    wire[`InstBus] id_inst_i;

```

//连接译码阶段 ID 模块的输出与 ID/EX 模块的输入

```

    wire[`AluOpBus] id_aluop_o;
    wire[`AluSelBus] id_alusel_o;
    wire[`RegBus] id_reg1_o;
    wire[`RegBus] id_reg2_o;
    wire id_wreg_o;

```



```

wire[`RegAddrBus] id_wd_o;

//连接ID/EX 模块的输出与执行阶段EX 模块的输入
wire[`AluOpBus] ex_aluop_i;
wire[`AluSelBus] ex_alusel_i;
wire[`RegBus] ex_reg1_i;
wire[`RegBus] ex_reg2_i;
wire ex_wreg_i;
wire[`RegAddrBus] ex_wd_i;

//连接执行阶段EX 模块的输出与EX/MEM 模块的输入
wire ex_wreg_o;
wire[`RegAddrBus] ex_wd_o;
wire[`RegBus] ex_wdata_o;

//连接EX/MEM 模块的输出与访存阶段MEM 模块的输入
wire mem_wreg_i;
wire[`RegAddrBus] mem_wd_i;
wire[`RegBus] mem_wdata_i;

//连接访存阶段MEM 模块的输出与MEM/WB 模块的输入
wire mem_wreg_o;
wire[`RegAddrBus] mem_wd_o;
wire[`RegBus] mem_wdata_o;

//连接MEM/WB 模块的输出与回写阶段的输入
wire wb_wreg_i;
wire[`RegAddrBus] wb_wd_i;
wire[`RegBus] wb_wdata_i;

//连接译码阶段ID 模块与通用寄存器Regfile 模块
wire reg1_read;
wire reg2_read;
wire[`RegBus] reg1_data;
wire[`RegBus] reg2_data;
wire[`RegAddrBus] reg1_addr;
wire[`RegAddrBus] reg2_addr;

//pc_reg 例化
pc_reg pc_reg0(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .pc(pc),
    .ce(rom_ce_o)

```

```

    );

    assign rom_addr_o = pc;

    //IF/ID 模块例化
    if_id if_id0(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .if_pc(pc),
        .if_inst(rom_data_i),
        .id_pc(id_pc_i),
        .id_inst(id_inst_i)
    );

    //译码阶段ID 模块
    id id0(
        .rst(rst),
        .pc_i(id_pc_i),
        .inst_i(id_inst_i),

        .reg1_data_i(reg1_data),
        .reg2_data_i(reg2_data),

        //送到regfile 的信息
        .reg1_read_o(reg1_read),
        .reg2_read_o(reg2_read),

        .reg1_addr_o(reg1_addr),
        .reg2_addr_o(reg2_addr),

        //送到ID/EX 模块的信息
        .aluop_o(id_aluop_o),
        .alusel_o(id_alusel_o),
        .reg1_o(id_reg1_o),
        .reg2_o(id_reg2_o),
        .wd_o(id_wd_o),
        .wreg_o(id_wreg_o)
    );

    //通用寄存器Regfile 例化
    regfile regfile1(
        .clk (clk),
        .rst (rst),
        .we    (wb_wreg_i),
        .waddr (wb_wd_i),

```

```

        .wdata (wb_wdata_i),
        .re1 (reg1_read),
        .raddr1 (reg1_addr),
        .rdata1 (reg1_data),
        .re2 (reg2_read),
        .raddr2 (reg2_addr),
        .rdata2 (reg2_data)
    );

//ID/EX 模块
id_ex id_ex0(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    //从译码阶段 ID 模块传递的信息
    .id_aluop(id_aluop_o),
    .id_alusel(id_alusel_o),
    .id_reg1(id_reg1_o),
    .id_reg2(id_reg2_o),
    .id_wd(id_wd_o),
    .id_wreg(id_wreg_o),

    //传递到执行阶段 EX 模块的信息
    .ex_aluop(ex_aluop_i),
    .ex_alusel(ex_alusel_i),
    .ex_reg1(ex_reg1_i),
    .ex_reg2(ex_reg2_i),
    .ex_wd(ex_wd_i),
    .ex_wreg(ex_wreg_i)
);

//EX 模块
ex ex0(
    .rst(rst),

    //送到执行阶段 EX 模块的信息
    .aluop_i(ex_aluop_i),
    .alusel_i(ex_alusel_i),
    .reg1_i(ex_reg1_i),
    .reg2_i(ex_reg2_i),
    .wd_i(ex_wd_i),
    .wreg_i(ex_wreg_i),

    //EX 模块的输出到 EX/MEM 模块信息
    .wd_o(ex_wd_o),

```

```

        .wreg_o(ex_wreg_o),
        .wdata_o(ex_wdata_o)

    );

//EX/MEM 模块
ex_mem ex_mem0(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    //来自执行阶段EX 模块的信息
    .ex_wd(ex_wd_o),
    .ex_wreg(ex_wreg_o),
    .ex_wdata(ex_wdata_o),

    //送到访存阶段MEM 模块的信息
    .mem_wd(mem_wd_i),
    .mem_wreg(mem_wreg_i),
    .mem_wdata(mem_wdata_i)

);

//MEM 模块例化
mem mem0(
    .rst(rst),

    //来自 EX/MEM 模块的信息
    .wd_i(mem_wd_i),
    .wreg_i(mem_wreg_i),
    .wdata_i(mem_wdata_i),

    //送到MEM/WB 模块的信息
    .wd_o(mem_wd_o),
    .wreg_o(mem_wreg_o),
    .wdata_o(mem_wdata_o)

);

//MEM/WB 模块
mem_wb mem_wb0(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

```

```

        // 来自访存阶段MEM 模块的信息
        .mem_wd(mem_wd_o),
        .mem_wreg(mem_wreg_o),
        .mem_wdata(mem_wdata_o),

        // 送到回写阶段的信息
        .wb_wd(wb_wd_i),
        .wb_wreg(wb_wreg_i),
        .wb_wdata(wb_wdata_i)

    );

```

```
endmodule
```

./Code-SUB 指令/openmips_min_sopc_tb.v

```

`include "defines.v"
`include "openmips_mini_sopc.v"
`timescale 1ns/1ps

module openmips_min_sopc_tb();

    reg    CLOCK_50;
    reg    rst;

    initial begin

        $dumpfile("test.vcd");
        $dumpvars(0, openmips_min_sopc_tb);

        CLOCK_50 = 1'b0;
        forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
    end

    initial begin

        rst = `RstEnable;
        #195 rst= `RstDisable;
        #1000 $stop;
    end

    openmips_min_sopc openmips_min_sopc0(
        .clk(CLOCK_50),
        .rst(rst)
    )

```

```

    );

endmodule
./Code-SUB 指令/openmips_mini_sopc.v

```

```

`include "defines.v"
`include "openmips.v"
`include "inst_rom.v"

module openmips_min_sopc(

    input wire
        clk,
    input wire
        rst

);

    // 连接指令存储器
    wire[`InstAddrBus] inst_addr;
    wire[`InstBus] inst;
    wire rom_ce;

    openmips openmips0(
        .clk(clk),
        .rst(rst),

        .rom_addr_o(inst_addr),
        .rom_data_i(inst),
        .rom_ce_o(rom_ce)
    );

    inst_rom inst_rom0(
        .addr(inst_addr),
        .inst(inst),
        .ce(rom_ce)
    );

endmodule
./Code-SUB 指令/pc_reg.v

```

```

`include "defines.v"

```

```

module pc_reg(

    input  wire
        clk,

    input wire
        rst,

    output reg[`InstAddrBus]    pc,
    output reg                ce

);

always @ (posedge clk) begin
    if (ce == `ChipDisable) begin
        pc <= 32'h00000000;
    end else begin
        pc <= pc + 4'h4;
    end
end

always @ (posedge clk) begin
    if (rst == `RstEnable) begin
        ce <= `ChipDisable;
    end else begin
        ce <= `ChipEnable;
    end
end
endmodule

```

./Code-SUB 指令/reg_file.v

```

`include "defines.v"

module regfile(

    input  wire
        clk,

    input wire
        rst,

    // 写端口
    input wire
        we,

    input wire[`RegAddrBus]    waddr,
    input wire[`RegBus]
    wdata,

```

```

//读端口1
input wire
    re1,
input wire[`RegAddrBus]    raddr1,
output reg[`RegBus]    rdata1,

//读端口2
input wire
    re2,
input wire[`RegAddrBus]    raddr2,
output reg[`RegBus]    rdata2

);

reg[`RegBus]    regs[0:`RegNum-1];

always @ (posedge clk) begin
    regs[1] = 32'h11111111;
    regs[2] = 32'h10001000;
    regs[4] = 32'h00100010;
    regs[6] = 32'h01001000;
    regs[8] = 32'h11101110;
    regs[10] = 32'h10101010;
    regs[12] = 32'h01101110;
    regs[14] = 32'h11000110;
    regs[16] = 32'h10100000;
    regs[18] = 32'h00000fff;
    regs[20] = 32'h0fffffff;
end

always @ (posedge clk) begin
    if (rst == `RstDisable) begin
        if((we == `WriteEnable) && (waddr !=
`RegNumLog2'h0)) begin
            regs[waddr] <= wdata;
        end
    end
end

always @ (*) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        rdata1 <= `ZeroWord;
    end else if(raddr1 == `RegNumLog2'h0) begin
        rdata1 <= `ZeroWord;
    end
end

```




```

end else if((raddr1 == waddr) && (we == `WriteEnable)
            && (re1 == `ReadEnable)) begin
    rdata1 <= wdata;
end else if(re1 == `ReadEnable) begin
    rdata1 <= regs[raddr1];
end else begin
    rdata1 <= `ZeroWord;
end
end

always @ (*) begin
    if(rst == `RstEnable) begin
        rdata2 <= `ZeroWord;
    end else if(raddr2 == `RegNumLog2'h0) begin
        rdata2 <= `ZeroWord;
    end else if((raddr2 == waddr) && (we == `WriteEnable)
                && (re2 == `ReadEnable)) begin
        rdata2 <= wdata;
    end else if(re2 == `ReadEnable) begin
        rdata2 <= regs[raddr2];
    end else begin
        rdata2 <= `ZeroWord;
    end
end
end

```

```
endmodule
```

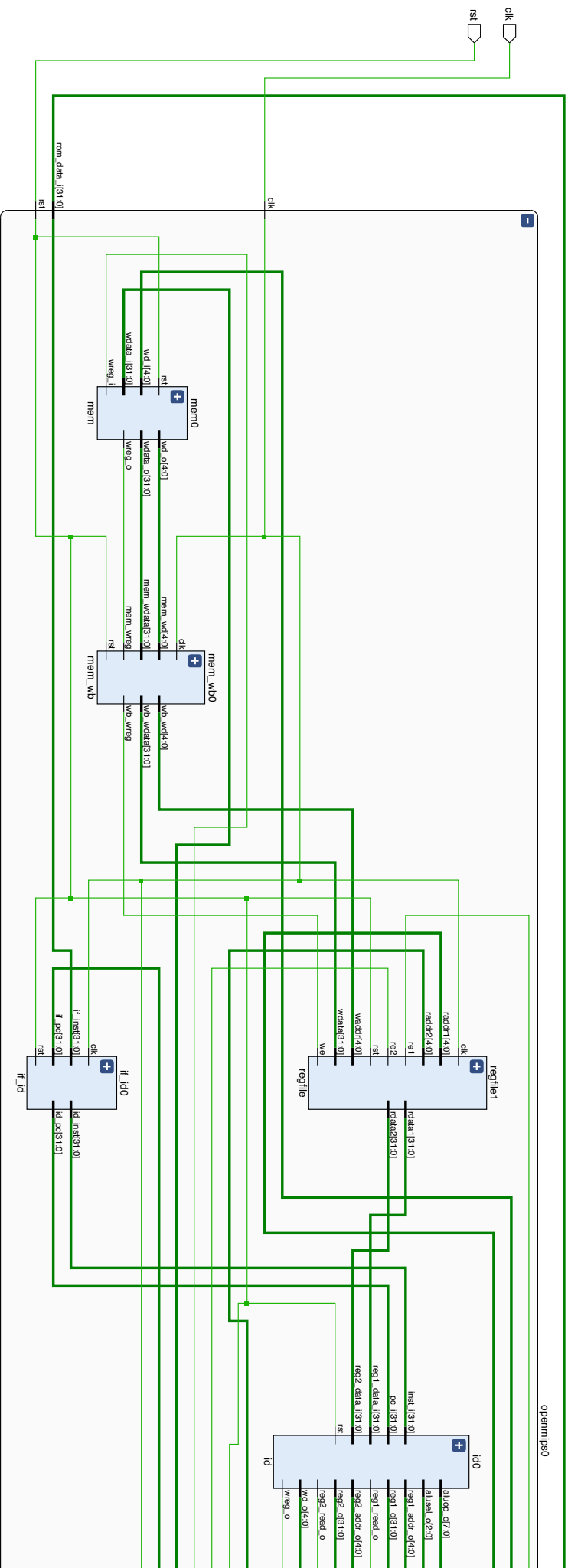

openmips0

